

```
1  `timescale 1ns / 1ns // `timescale time_unit/time_precision
2
3  // 7 to 1 multiplexer
4  module mux7to1(input [9:0] SW, output [9:0] LEDR);
5      wire [6:0] data;
6      wire [2:0] sel;
7
8      // Input assignment
9      assign data = SW[6:0];
10     assign sel = SW[9:7];
11
12     // Multiplexer code to select data
13     reg out;
14     always @(*)
15     begin
16         case(sel[2:0])
17             3'b000: out = data[0];
18             3'b001: out = data[1];
19             3'b010: out = data[2];
20             3'b011: out = data[3];
21             3'b100: out = data[4];
22             3'b101: out = data[5];
23             3'b110: out = data[6];
24             default;;
25         endcase
26     end
27
28     // Output
29     assign LEDR[0] = out;
30 endmodule
```