Signal	Values
/fullAdder4bit/SW	z000000000, z011010101, z111111111, z011111111, z000101101, z000000101, z010101010, z111010000
/fullAdder4bit/LEDR	0zzzzz0000, 1zzzzz0010, 1zzzzz1111, 1zzzzz1110, 0zzzzz1111, 0zzzzz0101, 1zzzzz0100, 0zzzzz1110
/fullAdder4bit/A	0000, 0101, 1111, 1101, 0101, 1010, 0000
/fullAdder4bit/B	0000, 1101, 1111, 0010, 0000, 1010, 1101
/fullAdder4bit/S	0000, 0010, 1111, 1110, 1111, 0101, 0100, 1110
/fullAdder4bit/Cin	
/fullAdder4bit/Cout	
/fullAdder4bit/C1	
/fullAdder4bit/C2	
/fullAdder4bit/C3	

Time axis: 0 ns, 10 ns, 20 ns, 30 ns, 40 ns, 50 ns, 60 ns, 70 ns, 80 ns

Entity:fullAdder4bit Architecture: Date: Thu Sep 27 12:46:28 EDT 2018   Row: 1 Page: 1